

Architecture Élémentaire

Introduction


Licence Informatique - USTL

David Simplot
simplot@fil.univ-lille1.fr



Objectifs (1/2)

▣ Comment fonctionne un ordinateur ?

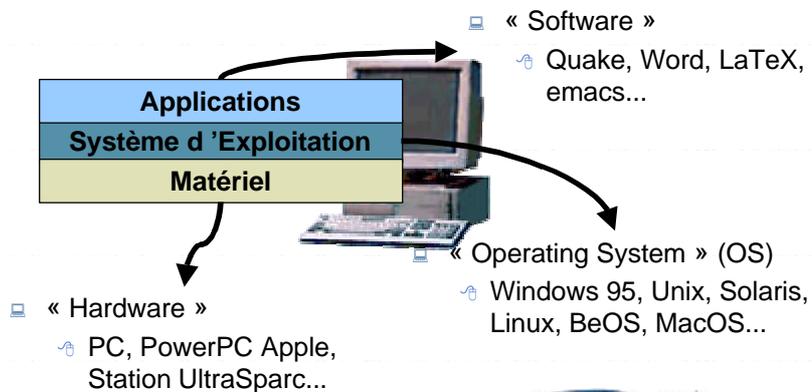


D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



2

Objectif (2/2)

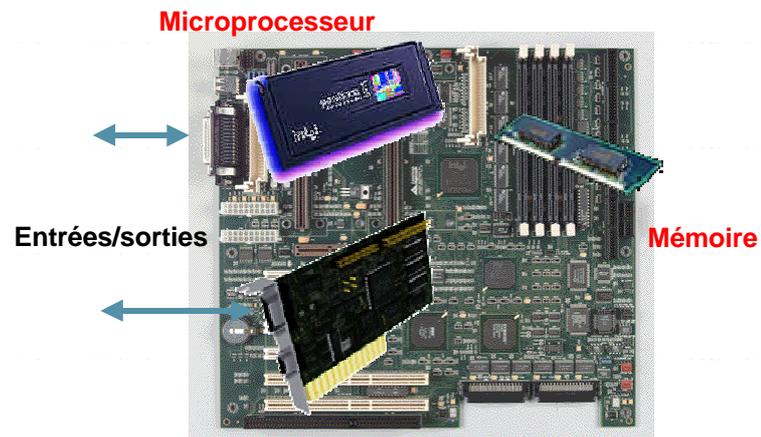

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



3

Plan du cours

- ▣ Introduction
 - ↳ Objectifs, Plan, Historique
- ▣ Partie I : Logique Combinatoire
 - ↳ Fonctions logiques, Simplification
 - ↳ Systèmes combinatoires de base
 - ↳ (Techniques numériques binaires).
- ▣ Partie II : Logique Séquentielle
 - ↳ Logique et temps, Modèle d'états
 - ↳ Registres et Mémoires
 - ↳ Circuits synchrones et asynchrones...

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




4

Historique (1/6)

■ Préhistoire

- ↪ -500 Apparition des premiers outils pour calculer
 - bouliers, abaque
- ↪ 1632 invention de la règle à calcul
- ↪ 1642 Pascal invente la « Pascaline »
- ↪ **1833 Machine de Babbage**
- ↪ **1854 Boole publie un ouvrage sur la logique**
- ↪ 1904 invention du tube à vide
- ↪ **1937 Alan Turing publie des articles sur les fonctions calculables**
- ↪ 1943 Création du **ASCC Mark I** (Harvard - IBM)
 - Automatic Sequence-Controlled Calculator
- ↪ 1945 naissance du ~~bug!~~ **Bogue!**

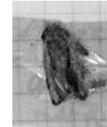

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



5

Historique (2/6)

■ Les premiers ordinateurs

- ↪ **1946 Création de l'ENIAC**
 - Electronic Numerical Integrator and Computer
 - architecture **Von Neuman**
- ↪ **1947 invention du transistor**
- ↪ **1956 premier ordinateur à transistors le : TRADIC (Bell)**
- ↪ **1958 premier circuit intégré créé par Texas Instrument**
- ↪ 1960 premier jeu sur ordinateur : SpaceWar!
- ↪ 1964 langage de programmation BASIC
- ↪ 1968 invention de la souris (Stanford)
- ↪ 1969 **Systèmes d'exploitation**
 - MULTICS puis **UNIX** (Bell)



D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



6

Historique (3/6)

■ L'informatique dans un garage

- ↪ 1971 ARPANET (ancêtre de l'internet)
- ↪ **1971 Intel commercialise le premier microprocesseur**
 - le **4004** (4 bits, 108 KHz, 2300 transistors en 10 microns)...
- ↪ 1972 Intel sort le 8008 (8 bits, 200 KHz, 3500 transistors)
- ↪ 1972 Bill Gates et Paul Allen fondent Traff-of-Data
- ↪ **1973 Gary Kildall écrit le système d'exploitation CP/M**
- ↪ **1973 Invention du C pour le développement d'UNIX**
- ↪ 1974 le français François Moreno invente la carte à puce
- ↪ **1974 Motorola commercialise son 1er processeur**
 - le 6800 (8 bits)
- ↪ 1974 Intel sort le 8080 (8 bits,)



D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



7

Historique (4/6)

■ L'informatique dans un garage (suite)

- ↪ 1975 Traf-of-Data devient Micro-Soft
- ↪ 1976 Steve Jobs et Steve Wozniak commercialisent l'**Apple Computer** (à base de MOS Tech. 6502)
- ↪ **1976 Zilog sort le Z80**
 - 8bits, 2.5MHz



■ Micro-informatique

- ↪ **1978 Intel lance son 8086**
 - (16bits, 4.7 MHz, 29000 transistors à 3 microns)
- ↪ 1979 Taito sort le jeu Space Invaders...
- ↪ 1979 Motorola commercialise le 68000
 - 16/32 bits, 68000 transistors
- ↪ 1980 Sinclair sort le ZX80 à base de Z80...



D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



Historique (5/6)

Micro-Informatique (suite)

- 1980 IBM sous-traite le système d'exploitation de sa future machine (à base de 8086) à Microsoft...
 - QDOS → 86-DOS → MS-DOS
- 1982 Intel commercialise le 80286
 - 16 bits, 6 MHz, 134000 transistors
- 1982 Microsoft édite une version MS-DOS pour compatibles !
- Sony et Phillips inventent le CD-ROM
- 1984 Apple sort le Macintosh avec une interface graphique conviviale...
- ...

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




9

Historique (6/6)

1971, le 4004
4 bits, 108 KHz
2300 transistors (10 microns)



26 ans

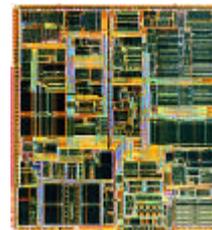

1997, le pentium II
64 bits, 400 MHz,
7,5 millions de transistors (0,35 microns)


D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



10

Historique (6/6) bis

Loi de Moore

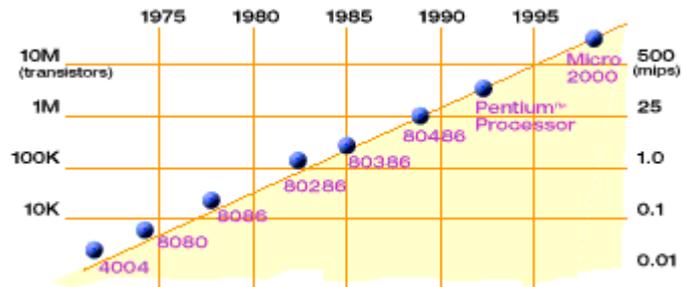

<http://histoire.info.free.fr>

<http://www.intel.com>

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



11

Architecture Élémentaire

Partie I : Logique Combinatoire


1. Algèbre de Boole

David Simplot



Introduction (1/4)

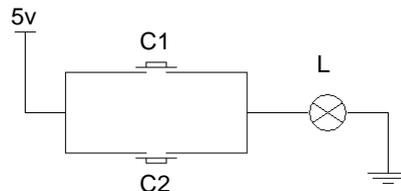- Considérons le circuit électrique suivant



- Un interrupteur (C1 ou C2) peut prendre deux états : « fermé » (le courant passe) ou « ouvert ».
- De même, la lampe peut prendre deux états : « allumée » ou « éteinte ».
- La lampe « L » est allumée si et seulement si l'un des interrupteurs C1 ou C2 est fermé.**

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



13

Introduction (2/4)

- On énumère les différentes configurations possibles

C1	C2	L
ouvert	ouvert	éteinte
ouvert	fermé	allumée
fermé	ouvert	allumée
fermé	fermé	allumée

- Par convention, posons
 - « fermé » = « allumé » = « 1 » (= « VRAI ») et
 - « ouvert » = « éteint » = « 0 » (= « FAUX »).
- C1, C2 et L sont des **variables logiques** et la fonction qui permet de calculer L à partir de C1 et C2 est une **fonction logique**, c'est la fonction « ou ».

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




14

Introduction (3/4)

- On note la fonction « ou » par le symbole « + », on a $L=C1+C2$.
- Le tableau de toutes les configurations s'appelle « la table de vérité » et s'écrit :

C1	C2	C1+C2
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

- On dessine :

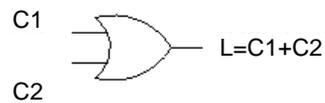

- Autre nom : « disjonction »


D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



15


Introduction (4/4)

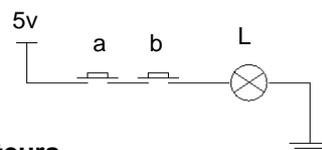- Fonction « et »
 - La lampe L est allumée si et seulement si les interrupteurs a et b sont fermés.
- Cette fonction est notée « . », c'est la **conjonction**



a	b	a.b
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

- On dessine :

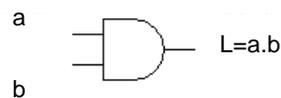

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



16

Fonctions logiques de base (1/4)


- les fonctions à une seule variable :

a	F1(a)	F2(a)	F3(a)	F4(a)
0	0	0	1	1
1	0	1	0	1

Fonctions constantes
⇒ inintéressantes...

Fonction **identité**
« **OUI** »
 $F2(a)=a$

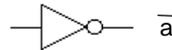Fonction **négation**
(complémentation)
« **NON** » (« **NOT** »)
 $F3(a)=\bar{a}$



17

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire

Fonctions logiques de base (2/4)

- Fonctions à deux variables... 16 possibilités...

a	b	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- F1 et F16 : constantes...
- F2... déjà vue...
- c'est la **conjonction** notée **a.b**
- F8... déjà vue...
- c'est la **disjonction** notée **a+b**





18

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire

Fonctions logiques de base (3/4)

a	b	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

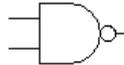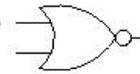- ▣ F4=a et F6=b
- ▣ F13= \bar{a} et F11= \bar{b}
- ▣ F9 est le complémentaire du « ou », c'est le « non ou » ou « ni » (NOR en anglais) :
F9= $a \downarrow b$
- ▣ F15 est le « non et » (NAND en anglais) :
F15= $a \uparrow b$



19

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire

Fonctions logiques de base (4/4)

a	b	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1

- ▣ F7 = $a \oplus b$ est le « ou exclusif » (XOR en anglais).
- ▣ F3 et F5 sont des fonctions dites « inhibition ».
- ▣ F14 = $a \rightarrow b$ est la fonction « implication ».
- ▣ F12 = $a \leftarrow b = b \rightarrow a$ idem...
- ▣ F10 est le « non ou exclusif » c'est l'équivalence
F10 = $\bar{F7} = a \oplus b = a \otimes b$.




20

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire

Exemples I (1/3)

- Pourquoi l'inhibition n'a pas de symbole ?

a	b	a inhibé par b	$\overline{a.b}$
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0

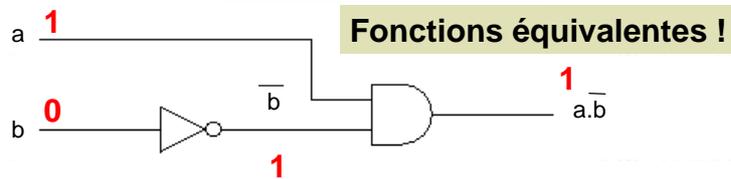

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



21


Exemples I (2/3)



- Le **XOR** peut aussi être écrit avec des **AND**, des **OR** et des **NOT**

Fonctions équivalentes !

a	b	$a \oplus b$	$a.b$	$\overline{a.b}$	$a.b + \overline{a.b}$
0	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	0

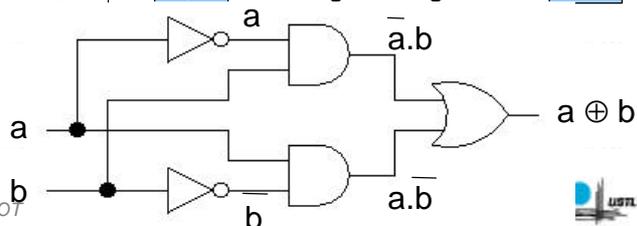



D. SIMPLOT



22

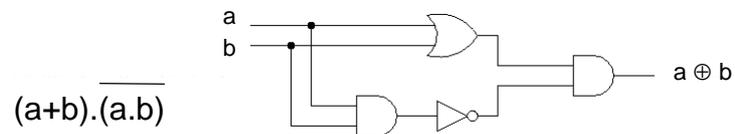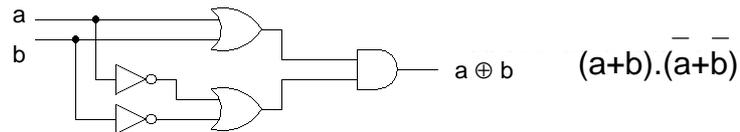Exemples I (3/3)

- ▣ D'autres « implémentations » du **XOR**



- ▣ **Exercice : le prouver...**

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



23

Algèbre de Boole

- ▣ Nombre de fonctions à une seule variable : 4
- ▣ Nombre de fonctions à deux variables : 16
- ▣ Combien y a-t-il de fonctions à n variables ?
 - ↳ $3 \rightarrow 256, 4 \rightarrow 65536, n \rightarrow 2^{2^n}$ (2 puissance 2 puissance n)
- ▣ On peut montrer que toutes les fonctions à deux variables peuvent s'exprimer à l'aide du **NOT**, du **OR** et du **AND**...
 - ↳ **Exercice : le montrer...**
- ▣ En fait, on montre que toute fonction à n variables peut s'exprimer avec les fonctions à 1 ou 2 variables. Il n'y a pas de fonctions nouvelles !

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




24


Axiomes de base (1/4)

Commutativité :

$$\text{a.b} = \text{b.a}$$

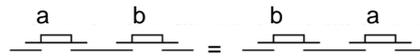
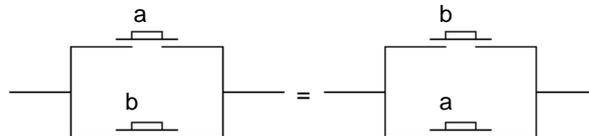
$$\text{a} + \text{b} = \text{b} + \text{a}$$



D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




25


Axiomes de base (2/4)

Associativité
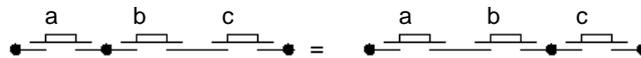
$$\text{a.(b.c)} = (\text{a.b}).\text{c}$$


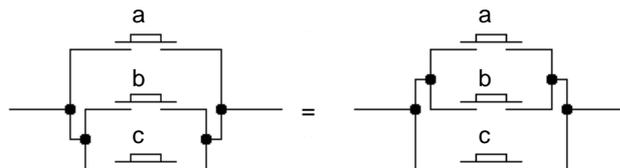
$$\text{a} + (\text{b} + \text{c}) = (\text{a} + \text{b}) + \text{c}$$



D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




26


Axiomes de base (3/4)

Distributivité :

$$\neg a.(b + c) = (a.b) + (a.c)$$

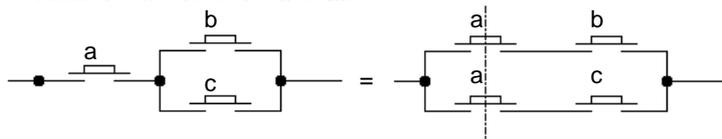

$$\neg a + (b.c) = (a + b).(a + c)$$

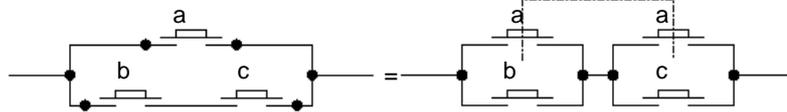

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




27


Axiomes de base (4/4)

Éléments neutres

$$\neg 1.a = a.1 = a$$

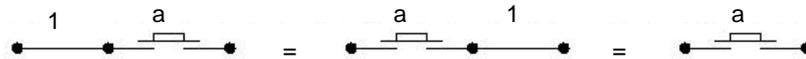

$$\neg 0 + a = a + 0 = a$$

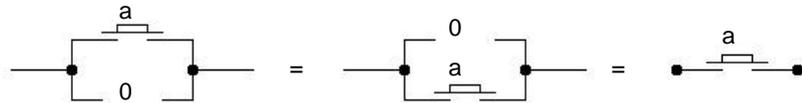

Complément

$$\neg a.a = 0$$

$$a + \overline{a} = 1$$

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




28


Propriétés (1/2)

Élément absorbant :

$$\neg a \cdot 0 = 0 \cdot a = 0$$

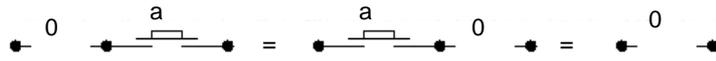

$$\neg a + 1 = 1 + a = 1$$

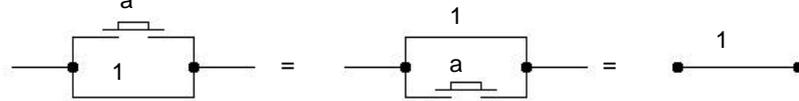

Absorption :

$$\neg a \cdot (a + b) = a$$

$$a + (a \cdot b) = a$$

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



29

Propriétés (2/2)

Idempotence :

$$\neg a \cdot a = a \quad a + a = a$$

Involution :

$$\neg \neg a = a$$

Théorème de De Morgan :

$$\neg (a \cdot b) = \neg a + \neg b \quad \neg (a + b) = \neg a \cdot \neg b$$

Exercice : montrer ces propriétés à partir des axiomes...


D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



30

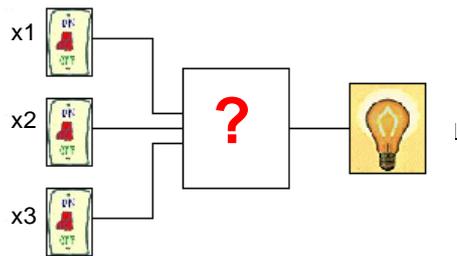Exemples II (1/4)

- « À quoi servent toutes ces formules ? »
- Lampe à trois interrupteurs...



- À chaque fois qu'un interrupteur est basculé, la lampe doit changer d'état...

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




31

Exemples II (2/4)

- Trouver la table de vérité...

x1x2x3 éteint

x1x2x3 allumé

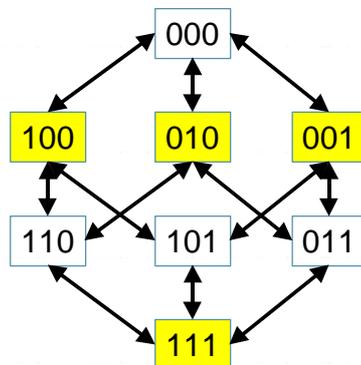

x1	x2	x3	L
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire




32

Exemples II (3/4)

« Implémentation naïve »


3 x NOT	3 x 2 transistors
8 x AND	8 x 4 transistors
3 x OR	3 x 4 transistors
Total	50 transistors

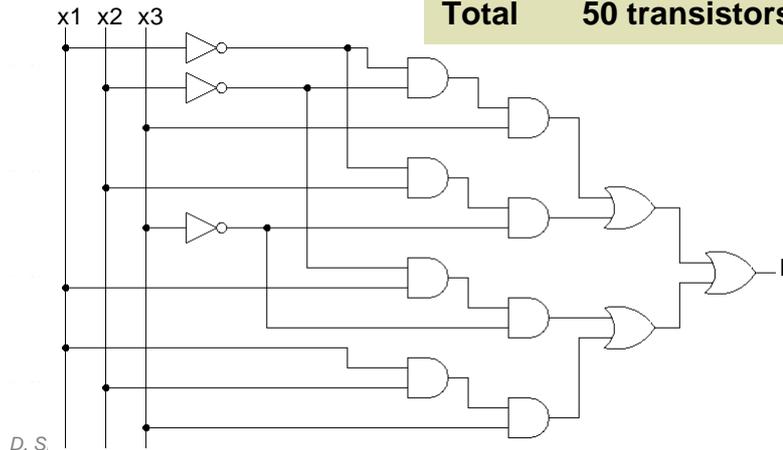

Exemples II (4/4)

2 x AND	2 x 4 transistors
2 x OR	2 x 4 transistors
2 x NAND	2 x 2 transistors
Total	20 transistors

« Implémentation réfléchie »

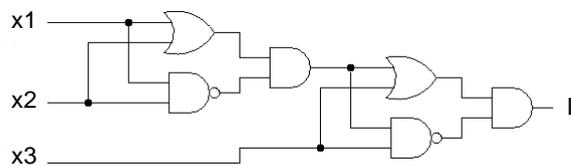

Peut-on trouver un algorithme qui nous permet de trouver l'implémentation optimale ?

On utilise l'algèbre de Boole...

Forme normale disjonctive

- Toute fonction à n variables peut être exprimée par des disjonctions de conjonctions.

a	b	c	f(a,b,c)	
0	0	0	1	$\bar{a}.\bar{b}.\bar{c}$
0	0	1	1	$\bar{a}.\bar{b}.c$
0	1	0	0	ce sont les « mintermes »
0	1	1	0	
1	0	0	1	$a.\bar{b}.\bar{c}$
1	0	1	0	
1	1	0	0	
1	1	1	0	

$$f(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.\bar{c} + \bar{a}.\bar{b}.c + a.\bar{b}.\bar{c}$$

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



35

Forme normale conjonctive

- Toute fonction à n variables peut être exprimée par des conjonctions de disjonctions.

a	b	c	f(a,b,c)		
0	0	0	0	$a+b+c$	0 1
0	0	1	1	ce sont les « maxtermes »	1 1
0	1	0	1		1 1
0	1	1	1		1 1
1	0	0	1		1 1
1	0	1	0	$\bar{a}+b+\bar{c}$	1 0
1	1	0	1		1 1
1	1	1	1		1 1

$$f(a,b,c) = (a+b+c).(\bar{a}+b+\bar{c})$$

D. SIMPLOT - Architecture élémentaire



36

Conséquences

- ▣ Avec des AND, des OR et des NOT, on peut tout faire...
- ▣ Un système d'opérateurs logiques est dit complet si on peut tout exprimer avec seulement ces opérateurs
 - ↳ ex : {AND, OR, NOT} est complet
- ▣ **Exercice** : montrer que les systèmes {AND, NOT}, {NAND} et {NOR} sont complets.



Notation binaire (1/3)

- ▣ Un **nombre binaire** est la représentation d'un nombre en base 2 (écrite exclusivement avec des 0 et des 1).
- ▣ Pour traduire un nombre binaire en **décimal** (base 10), on utilise la formule :

$$d_{n-1}...d_2d_1d_0 = \sum_{i=0}^{n-1} d_i \cdot 2^i$$

- ▣ ex : $011 = 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 0 \cdot 4 + 2 \cdot 2 + 2 \cdot 1 = 3$
- ▣ Il faut apprendre les puissances de 2...



Notation binaire (2/3)

- ▣ Soient k variables booléennes:
 - ↪ a_1, a_2, \dots, a_k
- ▣ Un **monôme** est la conjonction de toutes ces variables éventuellement complémentées :
 - ↪ ex : si $k=3$ $a_1.a_2.a_3$ et $a_1.a_2.\bar{a}_3$ sont des monômes.
- ▣ À chaque ligne de la table de vérité on fait correspondre un **nombre binaire...**



Notation binaire (3/3)

- ▣ Forme normale disjonctive :
 - ↪ on a pris les mintermes...
 - ↪ ex : $f(a,b,c) = \bar{a}.\bar{b}.c + \bar{a}.b.\bar{c} + a.\bar{b}.\bar{c}$
= « 000 » + « 001 » + « 100 » = « 0 » + « 1 » + « 4 »
= $\Sigma(0,1,4)$
- ▣ Forme normale disjonctive :
 - ↪ on a pris les maxtermes...
 - ↪ ex : $f(a,b,c) = (a+b+c).(\bar{a}+\bar{b}+\bar{c})$
= « 000 » . « 101 » = « 0 » . « 5 »
= $\Pi(0,5)$



Conclusion

☐ Reste à voir :

- ☞ systèmes combinatoires de base
 - comment traiter des nombres binaires...
- ☞ la simplification des fonctions booléennes...

☐ Pour les TD et TP :

- ☞ ne faites pas que prendre vos notes de cours, relisez-les...
- ☞ entraînez-vous... :-)

